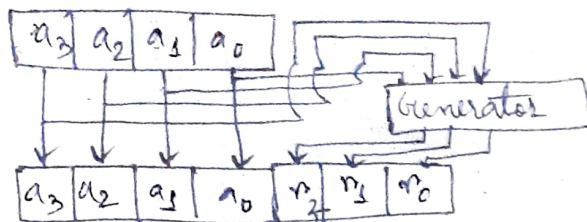


Name - Askayoti Naskar

Roll No. - 002330503346

Sec - A3 ; Class - B1SE-II

(7.4) Hamming Code Generator



$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$	$r_2$	$r_1$	$r_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

$$r_0 = (a_0 + a_1 + a_2) \% 2$$

$$r_1 = (a_1 + a_2 + a_3) \% 2$$

$$r_2 = (a_0 + a_1 + a_3) \% 2$$

KMap

(i)  $r_0$

$a_3 a_2$	$a_1 a_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	0	
01	1	0	0	1	
11	0	1	1	0	
10	1	0	0	1	

$$r_0 = a_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0 + \bar{a}_2 \bar{a}_1 a_0 + a_2 a_1 a_0 + \bar{a}_2 a_1 \bar{a}_0$$

(ii)  $r_1$  +

$a_3 a_2$ $a_1 a_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	1	0	1	0
10	1	0	1	0


$$r_1 = \bar{a}_3 a_2 \bar{a}_1 + a_3 \bar{a}_2 \bar{a}_1 + \bar{a}_3 \bar{a}_2 a_1 + a_3 a_2 a_1$$

(iii)  $r_2$  +


$a_3 a_2$ $a_1 a_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	0	0

$$r_2 = \bar{a}_3 \bar{a}_1 \bar{a}_2 + \bar{a}_3 \bar{a}_1 a_0 + a_3 a_1 a_0 + \bar{a}_3 a_1 \bar{a}_0$$


$r_0$

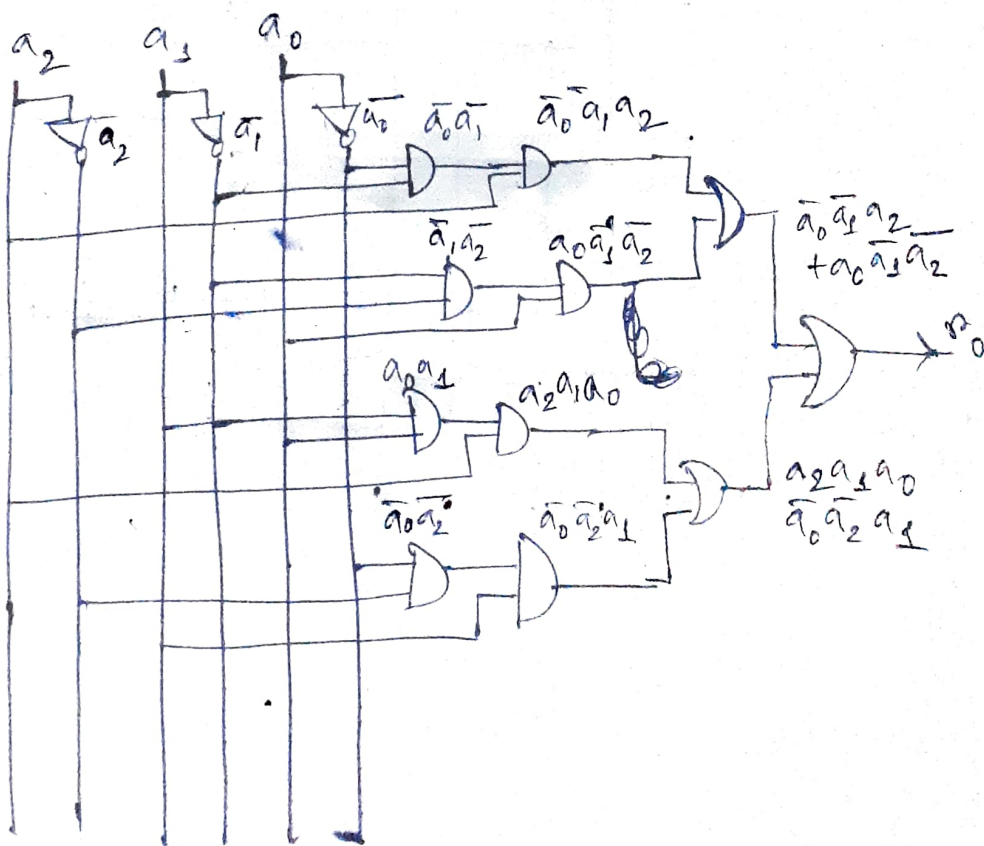

$r_1$

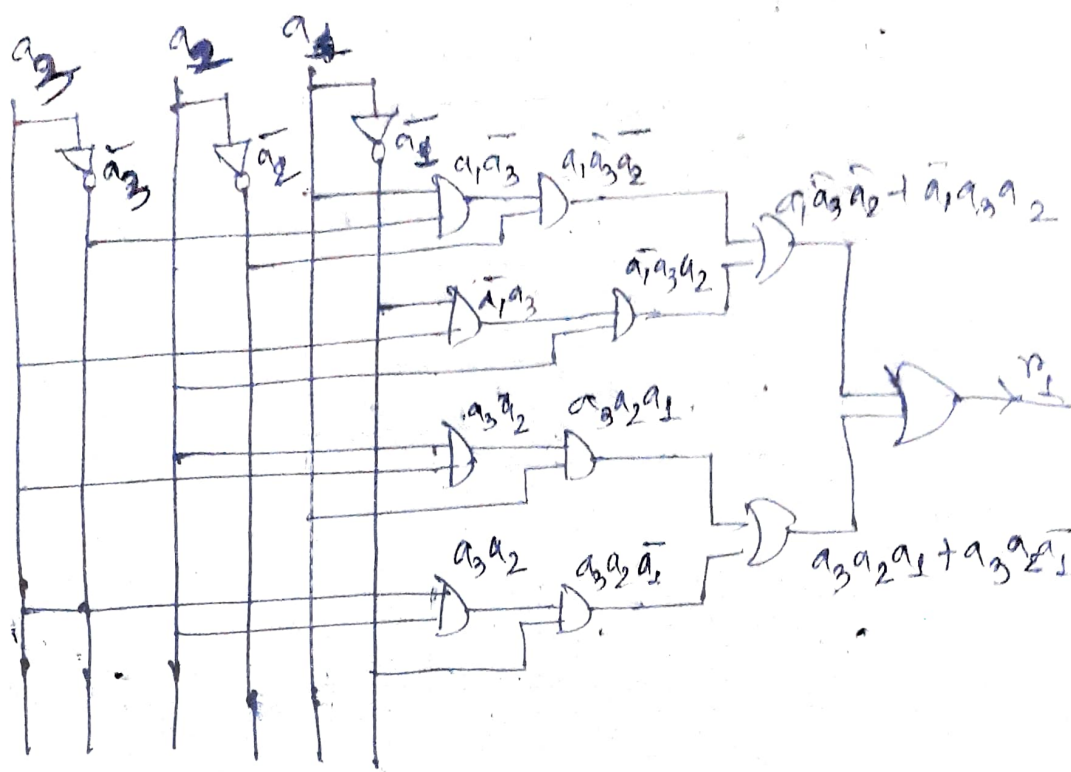

$r_2$

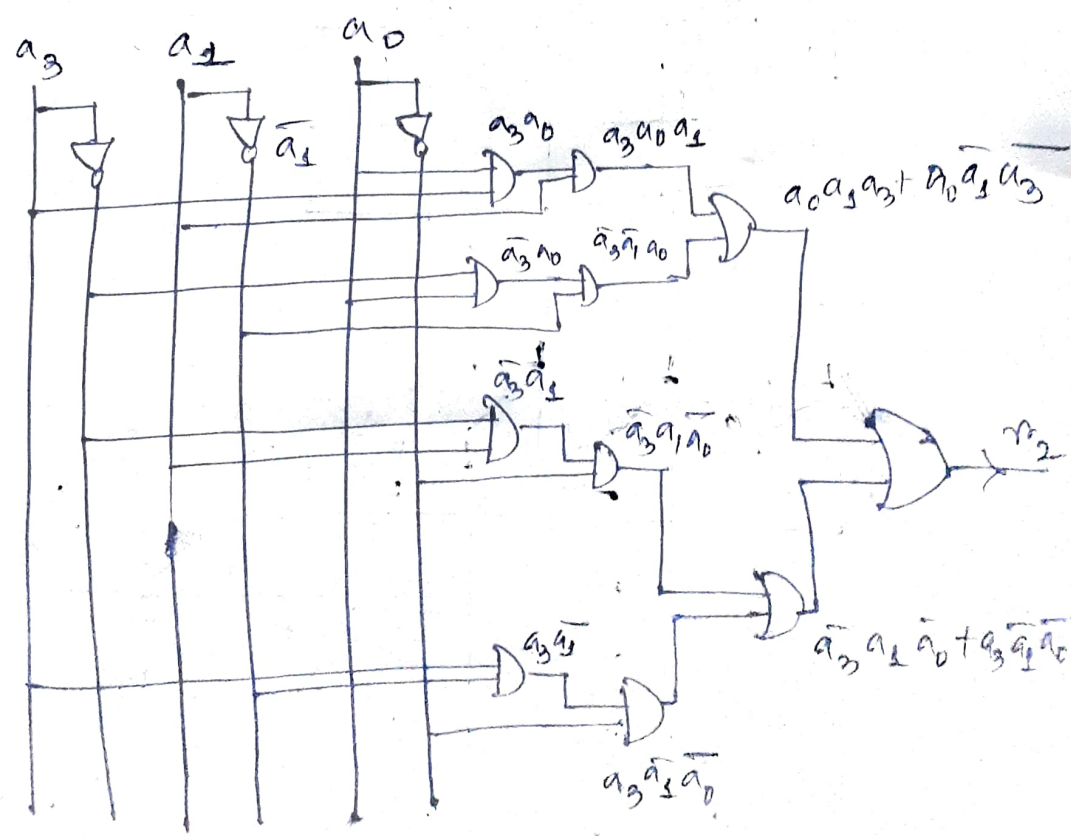

# Generator

$a_3$   $a_2$   $a_1$   $a_0$

$a_0$   $a_1$   $a_2$   $a_3$   $a_4$   $a_5$   $a_6$   $a_7$   $a_8$   $a_9$

